V = I R
V = 0.009 A x 1000 Ω
V = 9.0 V

R = 1000 Ω

9 V